

姓名：陳美瑜

實驗名稱：擲骰子

功能說明：兩個人分別擲三顆骰子，按底下所列遊戲規則論贏。

規則一：如果兩人的數字組合都相同，則平手。

規則二：三數目相同>二數目相同>均不相同。

規則三：如果雙方都是三數目相同，則數字大者贏。

規則四：如果雙方都是二數目相同，則相同的數字大者贏，如果相同的數字一樣大，則不相同的數字大者贏。

規則五：如果雙方都是三數字均不相同，則以總合加起來的數字大者贏，如果加起來數字一樣大，則平手。

首先按 Reset 重新開始一局，每個人的三個數字分別用三顆七段顯示器顯示。一開始都顯示 0。每個人都有三個按鈕分別對應擲三顆骰子，按一個按鈕則對應的七段顯示器顯示擲出來的數字。當兩人共六顆骰子都擲完後，自動判定輸贏，並以 12 顆 LED 顯示跑馬燈顯示誰贏或是平手。當某個骰子擲出數字後，如果再按按鈕不能讓數字變動。提示：判斷輸贏的方式，可將擲出的 3 個點數，轉成 1 個分數，然後比較兩人的分數即可

硬體架構：

架構圖：

實驗記錄(程式註解)：

主程式(主要指呼叫各個模組)

```
//期末主程式
module fn(1,k1,k2,k3,m1,m2,m3,rst,ol,seq,sel);
input k1,k2,k3,m1,m2,m3,rst,1;
output [6:0]ol;
output reg[2:0]seq;
output [2:0]sel;
wire w1,w2,w3,w4,w5,w6,w7,w8;
wire [2:0]w9,w10,w11,w12,w13,w14,w15;
wire [4:0]w16,w17;
wire [2:0]w18;
div50000 c0(1,w1);
debounce a1(w1,k1,w2);
debounce a2(w1,k2,w3);
debounce a3(w1,k3,w4);
debounce b1(w1,m1,w5);
debounce b2(w1,m2,w6);
debounce b3(w1,m3,w7);
debounce c1(w1,rst,w8);
numgen d1(w2,w1,w9,w8);
numgen d2(w3,w1,w10,w8);
numgen d3(w4,w1,w11,w8);
numgen e1(w5,w1,w12,w8);
numgen e2(w6,w1,w13,w8);
numgen e3(w7,w1,w14,w8);
counter c2(w1,sel);
sixonemux c3(w9,w10,w11,w12,w13,w14,sel,w15);
sev c4(w15,ol);
endmodule
```

```

module sev(in,out); //七段顯示器
input [2:0]in; //宣告輸入 (撥子數值)
output reg [6:0]out; //宣告輸出 (七段顯示器上七段燈號)
always@(in) //偵測輸入 (撥子數值)
case(in)
3'd1:out=7'b0000110; //撥子數值為1顯示1
3'd2:out=7'b1011011; //撥子數值為2顯示2
3'd3:out=7'b1001111; //撥子數值為3顯示3
3'd4:out=7'b1100110; //撥子數值為4顯示4
3'd5:out=7'b1101101; //撥子數值為5顯示5
3'd6:out=7'b1111101; //撥子數值為6顯示6
default:out=7'b0111111; //撥子數值初始值1顯示0
endcase
endmodule //結束module

module plus(in1,in2,in3,in4,in5,in6,o1,o2); //加法器
input [2:0]in1,in2,in3,in4,in5,in6; //宣告輸入 (六個撥子數值)
output [4:0]o1,o2; //宣告輸出 (兩組撥子個別總和)
assign o1=in1+in2+in3; //設定輸出 (第一組撥子總和)
assign o2=in4+in5+in6; //設定輸出 (第二組撥子總和)
endmodule //結束module

module sixonemux(in1,in2,in3,in4,in5,in6,s,out); //六對一多工器
input [2:0]in1,in2,in3,in4,in5,in6; //宣告輸入 (六顆撥子數值)
input [2:0]s; //宣告輸入 (選擇線)
output reg [2:0]out; //宣告輸出 (七段顯示器顯示其一結果)
always@(s) //偵測選擇線
case(s)
3'b000:out=in1; //第一個七段顯示器顯示第一顆撥子數值
3'b001:out=in2; //第二個七段顯示器顯示第二顆撥子數值
3'b010:out=in3; //第三個七段顯示器顯示第三顆撥子數值
3'b011:out=in4; //第四個七段顯示器顯示第四顆撥子數值
3'b100:out=in5; //第五個七段顯示器顯示第五顆撥子數值
3'b101:out=in6; //第六個七段顯示器顯示第六顆撥子數值
endcase
endmodule //結束module

module counter(in,out); //計數器
input in; //宣告輸入 (頻率)
output reg [2:0]out; //宣告暫存輸出 (表示5種選擇的3bits輸出)
always@(posedge in) //正向輸入觸發
begin
    if(out==3'b101) //當輸出為5
        out<=3'b000; //即歸0
    else
        out<=out+1; //反之，則不斷加1
    end
endmodule //結束module

```

```

module debounce(kHz,in,out); //消除彈跳
input kHz,in; //宣告輸入 (頻率、需消除彈跳之訊號)
output out; //宣告輸出
reg [6:0]d; //宣告7bits暫存
always@(posedge kHz) //以正向頻率觸發
begin
    d<={d[5:0],in}; //將後6bits與輸入訊號組合為新的訊號
end
and(out,d[6],d[5],d[4],d[3],d[2],d[1],d[0]); //將新的訊號每一bit進行and為輸出結果
endmodule //結束module

```

```

module div50000(in,out); //50000除頻器
input in; //宣告輸入頻率
output reg out; //宣告輸出頻率
reg [15:0]counter; // 宣告暫存 (計數至24999)
always@(posedge in) //正向輸入觸發
if (counter==24999) //若計數至24999
begin
    counter<=0; //計數歸0
    out<=~out; //輸出為原五萬分之一
end
else
    counter<=counter+1; //反之，則不斷計數
endmodule //結束module

```

```

module numgen(in,clk,out,rst); //亂數產生器
input in,clk,rst; //宣告輸入 (按鈕輸入、clk、重置)
output reg [2:0]out; //宣告輸出 (撥子數值)
reg [2:0]counter; //宣告暫存 (計數器)
reg trig; //宣告暫存 (觸發訊號)
always@(posedge clk) //偵測clk正向觸發
if (counter==6) //若計數器為6
    counter<=1; //計數器為1
else //反之
    counter<=counter+1; //計數器加一
always@(negedge in or negedge rst) //偵測按鈕負向觸發 (撥子、重置)
if(~rst) //若重置輸入不為0
begin
    out<=0; //輸出數值為0
    trig<=0; //觸發訊號為0
end
else //反之
begin
    if(trig==0) //若觸發訊號為0
    begin
        out<=counter; //輸出為亂數值
        trig<=1; //觸發訊號為1
    end
    else //反之
    begin
        out<=out; //輸出不變
        trig<=trig; //觸發訊號不變
    end
end
endmodule //結束module

```

```

//設定一比較模組讓輸贏結果在所有骰子擲完後才進行判斷
comp1 c5(w9,w10,w11,w12,w13,w14,w18);
always@(w9,w10,w11,w12,w13,w14)
begin
    if(w9==0||w10==0||w11==0||w12==0||w13==0||w14==0)
    begin
        seq<=3'b000;
    end
    else
    begin
        seq<=w18;
    end
end
endmodule

```

```

//初步讀取擲骰子結果的模組，以便確認是要以哪個條件判斷輸贏
module read(in1,in2,in3,out,p,e);
input [2:0]in1,in2,in3;
output reg[2:0]out,p,e;
always@(in1,in2,in3)
begin
    if(in1==in2)
    begin
        if(in2==in3)//三個骰子結果值一樣
        begin
            out<=3'b100;
            p<=3'b000;
            e<=3'b000;
        end
        else//兩個骰子結果值一樣，另一個不同
            out<=3'b010;
            p<=in2;//存入兩個一樣的骰子的值
            e<=in3;//存入不一樣的那個骰子的值
    end
end

else if(in2==in3)
begin
    if(in1==in3)//三個骰子結果值一樣
    begin
        out<=3'b100;
        p<=3'b000;
        e<=3'b000;
    end
    else//兩個骰子結果值一樣，另一個不同
        out<=3'b010;
        p<=in2;//存入兩個一樣的骰子的值
        e<=in1;//存入不一樣的那個骰子的值
    end
end

```

```

else if(in1==in3)
begin
    if(in2==in3)//三個骰子結果值一樣
    begin
        out<=3'b100;
        p<=3'b000;
        e<=3'b000;
    end
    else//兩個骰子結果值一樣，另一個不同
        out<=3'b010;
        p<=in3;//存入兩個一樣的骰子的值
        e<=in2;//存入不一樣的那個骰子的值
    end
else//三個骰子結果值都不一樣
begin
    out<=3'b001;|
    p<=3'b000;
    e<=3'b000;
end
end
endmodule

//當擲出結果皆為兩個相同，另一個不同時，用於比較的模組
module comp2(p1,p2,e1,e2,out);
output reg[2:0]out;
input[2:0]p1,p2,e1,e2;
always@(p1,p2,e1,e2)
begin
    if(p1>p2)//比較兩相同的值的大小
    begin
        out<=3'b010;
    end
    else if(p1<p2)//比較兩相同的值的大小
    begin
        out<=3'b001;
    end
    else if(p1==p2)//兩相同的值的一樣，比較不同的那顆骰子大小
    begin
        if(e1>e2)
        begin
            out<=3'b010;
        end
        else if(e1<e2)
        begin
            out<=3'b001;
        end
        else if(e1==e2)
        begin
            out<=3'b100;
        end
    end
end
end
endmodule

```

☐ //真正做所有輸贏判定的模組

```
module comp(in1,in2,in3,in4,in5,in6,out);
input [2:0]in1,in2,in3,in4,in5,in6;
output reg[2:0]out;
reg [4:0]o1,o2;
wire [4:0]a1,a2;
wire[2:0]w1,w2,p1,p2,out1,out2,e1,e2;
read R0(in1,in2,in3,w1,p1,e1);//讀取第1位擲骰子結果
read R1(in4,in5,in6,w2,p2,e2);//讀取第2位擲骰子結果
comp2 A0(p1,p2,e1,e2,out2);
plus A1(in1,in2,in3,in4,in5,in6,a1,a2);
comp5 A2(a1,a2,out1);
always@(w1,w2)//先確認是三顆不同、三顆相同還是兩同一異
begin
    if(w1==3'b100)
    begin
        if(w2==3'b100)
        begin
            out<=out1;|
        end
        else
        begin
            out=3'b010;
        end
    end
    else if(w2==3'b100)
    begin
        if(w1==3'b100)
        begin
            out<=out1;
        end
        else
        begin
            out=3'b001;
        end
    end
    else if(w1==3'b010)
    begin
        if(w2==3'b010)
        begin
            out<=out2;
        end
        else
        begin
            out<=3'b010;
        end
    end
    else if(w2==3'b010)
    begin
        if(w1==3'b010)
        begin
            out<=out2;
        end
        else
        begin
            out<=3'b001;
        end
    end
end
```






```

else
begin
out<=out1;
end
end




endmodule

```



實作成果：

   



   



  

心得：

學了一學期終於到了最後的期末專題了，真的比以往的電路要求又更複雜了一些，能看的出來老師希望我們活用過去一學期所學 verilog 的使用方式來完每完成這次的實作。

在這分專題上我主要負責輸贏判斷的部分，我先完成一個讀取模組去確認骰子投值解果的狀況再分門別類，針對各個規則寫上比較模組以便進行。

雖然整體看起來很複雜，一開始看到規則有那麼多條件時不知道該如何下手，但冷靜下來思考，一層層的將問題分開去解決，其實就很好理解。

最後想感謝這學期以來一直辛苦跟我奮戰的隊友，也謝謝每堂課都不厭其煩回答我們問題的助教！雖然有時候我們這組卡觀的問題真的很蠢，但助教都願意好好的跟我們解釋，讓我們能夠理解並把每次的電路完成，萬分感謝！